

# Übungsaufgaben Kap. 5 (Musterlösungen):

①

## Aufgabe 1:

1.1. |  $P = U_6^2 / R \Rightarrow U_6 = 4V \Rightarrow I_3 = U_6 / R = 4mA$

1.2. | grafisch  $\rightarrow$  Vorlesung mit:  $\underline{U}_6 = 4V \cdot e^{j0^\circ}$ ,  $\underline{I}_3 = 4mA \cdot e^{j0^\circ}$

Maßstab:  $1V \hat{=} 1cm$   $1mA \hat{=} 1cm$

1.3. |  $\underline{U}_6 = 4V \cdot e^{j0^\circ}$   $\underline{I}_3 = 4mA \cdot e^{j0^\circ}$

$$\Rightarrow \underline{U}_5 = \underline{Z}_{L_2} \cdot \underline{I}_3 = j\omega L_2 \cdot \underline{I}_3 = j \cdot 3V$$

$$\underline{U}_4 = \underline{U}_5 + \underline{U}_6 = 4V + j3V = 5V \cdot e^{j36,87^\circ}$$

$$\underline{I}_2 = \underline{U}_4 / \underline{Z}_{C_2} = \underline{U}_4 / (-j \frac{1}{\omega C_2}) = j \cdot \frac{5V \cdot e^{j36,87^\circ}}{1,236 k\Omega}$$

$$= 4,045 mA \cdot e^{j126,87^\circ} = (-2,43 + j3,24) mA$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = (1,57 + j3,24) mA = 3,6 mA \cdot e^{j64,15^\circ}$$

$$\underline{U}_2 = \underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_{L_1} = \underline{I}_1 \cdot j\omega L_1 = 7,2V \cdot e^{j154,15^\circ}$$

$$\underline{U}_3 = \underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_{C_1} = \underline{I}_1 \cdot (-j \frac{1}{\omega C_1}) = 3,6V \cdot e^{-j25,85^\circ}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 + \underline{U}_3 + \underline{U}_4 = 0,76V + j4,57V = 4,63V \cdot e^{j80,56^\circ}$$


1.4. | grafisch:  $|\underline{Z}| = Z = \frac{U_1}{I_1} \approx 1,28 k\Omega$  (Zeigerlängen von  $\underline{U}_1, \underline{I}_1$  aus der Grafik)

Phasenwinkel:  $\varphi \approx 17^\circ$  (Grafik:  $U_1$  eilt voraus  $\Rightarrow +17^\circ$ )

rechnerisch:  $\underline{Z} = \frac{U_1}{I_1} = 1,29 k\Omega \cdot e^{j16,41^\circ}$

(oder:  $\underline{Z} = \underline{Z}_{L_1} + \underline{Z}_{C_1} + (\underline{Z}_{C_2} \parallel (R + j\omega L_2))$   
 $= j\omega L_1 - j \frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C_2} + R + j\omega L_2} = \dots$ )

## Aufgabe 2:

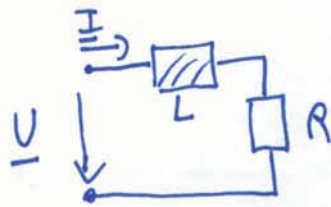


(2)

2.1)  $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$  Beträge  $\Rightarrow S = U \cdot I = 230V \cdot 0,4A = 92VA$

2.2)  $\cos \varphi = \lambda = \frac{P}{S} = \frac{40W}{92VA} = 0,435$


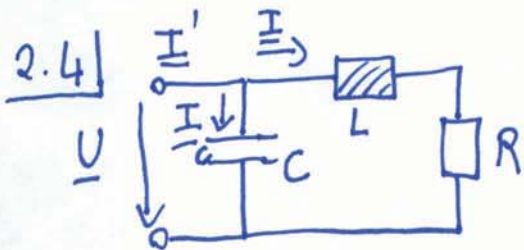
2.3)  $R = P/I^2 = 250 \Omega$      $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 82,85 \text{ var}$   
 $\omega L = \frac{Q}{I^2} = 518 \frac{V}{A}$



2.5)  $|Q_C| = |Q_L| = Q = U \cdot I_C$   
 $= U^2 \cdot \omega C$


$\Rightarrow C = \frac{Q}{\omega \cdot U^2} = 4,99 \mu F$

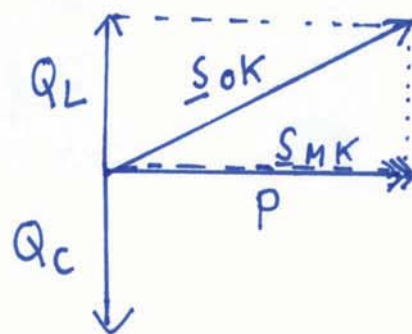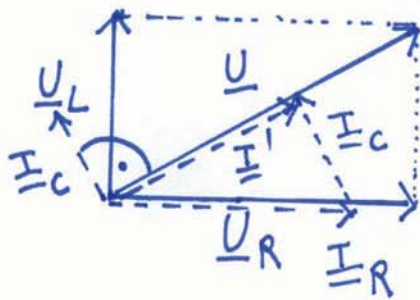2.6)  $\rightarrow$  Spg.- und Stromzeiger:  $\dashrightarrow$  oder Leistungsdreieck:



## Aufgabe 3:

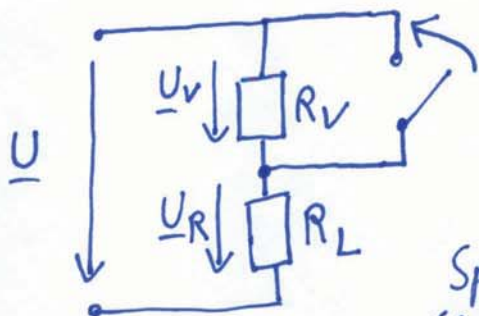3.1) Löten  $\underline{U}$ ,  $\underline{U}_V$  und  $\underline{U}_R$  liegen alle in Phase zueinander




$R_L = \frac{U^2}{P} = \frac{(230V)^2}{100W} = 529 \Omega$

Spannungsteiler:  $\frac{R_V}{U_V} = \frac{R_L}{U_L}$   
 (Schalter offen)

$\Rightarrow R_V = \frac{U_V}{U_R} \cdot R_L = \frac{80V}{150V} \cdot 529 \Omega = 282 \Omega$




3.2)

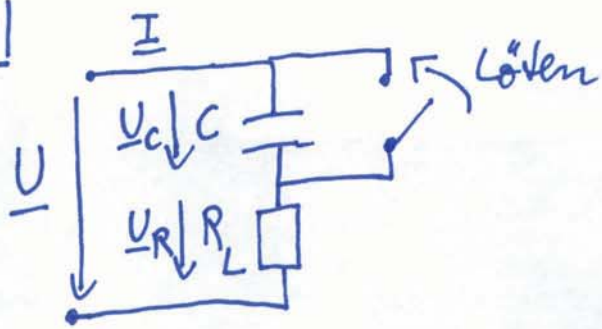

(Schalter offen)

(3)

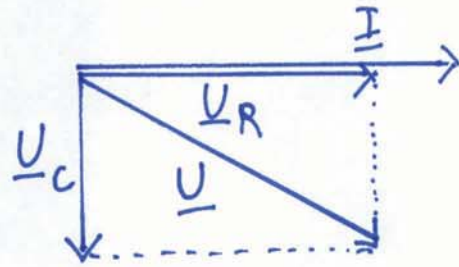


$$U^2 = U_R^2 + U_C^2 \Rightarrow U_C = \sqrt{U^2 - U_R^2} = \sqrt{(230V)^2 - (150V)^2} = 174,4V$$

$$I = \frac{U_R}{R_L} = 0,284A$$

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{U_C}{I} \quad (\text{Beträge!}) \Rightarrow C = \frac{I}{U_C \cdot \omega} = 5,19 \mu F$$

3.3] bei C: keine Verlustleistung an  $R_V$  (nur Blindleistung an C)

Aufgabe 4:

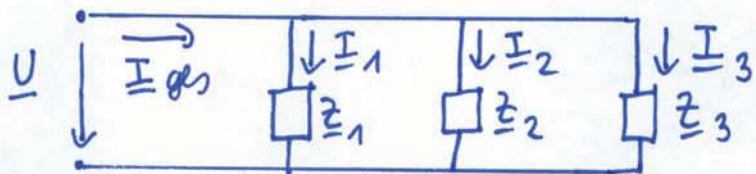

$$\underline{I}_{ges} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3$$

Annahme:  $\varphi_u = 0^\circ$ :  $\underline{U} = U \cdot e^{j0^\circ}$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{I}_1: \text{induktiv} \Rightarrow \text{Spg. eilt voraus} \\ \cos \varphi_1 = 0,8 \Rightarrow |\varphi_1| = 37^\circ \end{array} \right\} \underline{I}_1 = 10A \cdot e^{-j37^\circ}$$

$$\left. \begin{array}{l} \underline{I}_2: \text{kapazitiv} \Rightarrow \text{Strom eilt voraus} \\ \cos \varphi_2 = 0,43 \Rightarrow |\varphi_2| = 64,5^\circ \end{array} \right\} \underline{I}_2 = 2A \cdot e^{+j64,5^\circ}$$

$$\underline{I}_3: \text{ohmisch} \Rightarrow \text{Spg. und Strom in Phase} \Rightarrow \underline{I}_3 = 5A \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\underline{I}_{ges} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 \quad (\text{grafisch oder rechnerisch addieren})$$

$$\begin{aligned}
 \underline{3.1)} \quad \underline{Z} &= \underline{Z}_{R_1} + \frac{\underline{Z}_C \cdot (\underline{Z}_{R_2} + \underline{Z}_L)}{\underline{Z}_C + (\underline{Z}_{R_2} + \underline{Z}_L)} \\
 &= R_1 + \frac{(-j \frac{1}{\omega C}) \cdot (R_2 + j\omega L)}{-j \frac{1}{\omega C} + R_2 + j\omega L} \\
 &= 220 \Omega + \frac{(-j 1 \text{ k}\Omega) \cdot (1 \text{ k}\Omega + j 0,5 \text{ k}\Omega)}{(-j 1 \text{ k}\Omega) + 1 \text{ k}\Omega + j 0,5 \text{ k}\Omega} \\
 &= (1,02 - j 0,6) \text{ k}\Omega = 1,18 \cdot e^{-j 30,47^\circ} \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{3.2)} \quad \underline{I}_q &= \frac{\underline{U}_q}{\underline{Z}} = \frac{230 \text{ V}}{1,18 \text{ k}\Omega \cdot e^{-j 30,47^\circ}} = 194,91 \text{ mA} \cdot e^{j 30,47^\circ} \\
 &= (168 + j 99,1) \text{ mA}
 \end{aligned}$$

$$\underline{U}_{R_1} = \underline{I}_q \cdot R_1 = (36,96 + j 21,8) \text{ V}$$

$$\underline{U}_a = \underline{U}_q - \underline{U}_{R_1} = (193,04 - j 21,8) \text{ V}$$

$$\underline{3.3)} \quad \varphi_q = \varphi_u - \varphi_i = -30,47^\circ$$

$$\underline{3.4)} \quad S = U_q \cdot I_q = 44,83 \text{ VA}$$

$$P = S \cdot \cos \varphi = 38,64 \text{ W}$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = -22,73 \text{ var}$$