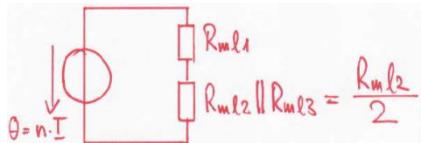



Grundlagen der Elektrotechnik, Ergebnisse

SS 2011

- 1.1. I_1 und I_3 werden unabhängig voneinander berechnet: $I_1 = U / (R_1 + R_2)$; $I_3 = U / (R_3 + R_4)$
- 1.2. Ohmsches Gesetz an R_1 bzw. R_3 (I_1 bzw. I_3 sind bereits bekannt):
 $U_1 = R_1 \cdot I_1 = U \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$; $U_3 = R_3 \cdot I_3 = U \cdot R_3 / (R_3 + R_4)$
- 1.3. $U_d + U_1 = U_3$, einsetzen von U_1 , U_3 : $U_d = U \cdot R_3 / (R_3 + R_4) - U \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$
- 1.4. $R_1 = R_4 = 130\Omega$ bei $T = 100^\circ\text{C}$; $U_d = -0,65\text{V}$
- 1.5. $R_3 / (R_3 + R_4) = R_1 / (R_1 + R_2) \rightarrow R_3 \cdot R_2 = R_1 \cdot R_4$ mit $R_2 = R_3 = 100\Omega \rightarrow T = 0^\circ\text{C}$
- 1.6. $U_{qe} = U_d = -0,65\text{V}$; $R_{ie} = (R_1 // R_2) + (R_3 // R_4) = 113,04\Omega$



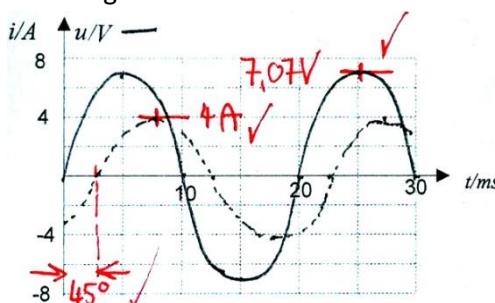
- 2.1. $\Phi = n \cdot I$
- 2.2. $R_{ml1,offen} = 0,55 / (4\pi \cdot 10^{-9} \cdot 15 \cdot 10) \text{ H}^{-1} = 291784 \text{ H}^{-1}$
 $R_{ml1,geschl} = 26526 \text{ H}^{-1}$; $R_{ml2} = 477465 \text{ H}^{-1} \rightarrow R_m,offen = 530516 \text{ H}^{-1}$; $R_m,geschl = 265258 \text{ H}^{-1}$
- 2.3. $\Phi_1 = n \cdot I / R_m,offen = 1,885 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$
- 2.4. $B_1 = \Phi_1 / (b \cdot c) = 0,0125 \text{ T}$
- 2.5. $G = B_1^2 \cdot A / (2 \cdot \mu_0) = 0,942 \text{ N}$
- 2.6. Weiterhin die Kraft $G \rightarrow$ also derselbe Fluss Φ_1 , aber jetzt bei einem anderen magn. Gesamtwiderstand $\rightarrow 1,885 \cdot 10^{-4} \text{ Wb} = 50 \cdot I / 265258 \text{ H}^{-1} \rightarrow I = 1 \text{ A}$
- 2.7. B_1 ändert sein Vorzeichen, wird bei der Berechnung der Kraft allerdings quadriert
 \rightarrow Betrag und Vorzeichen der Kraft bleiben daher gleich.



- 3.1.
- 3.2. $S = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = (10 + j10) \text{ VA} \rightarrow P = 10 \text{ W}; Q = 10 \text{ var}$
- 3.3. $P = U \cdot |I_1|$ mit $\varphi_{I1} = 0^\circ \rightarrow I_1 = 2 \text{ A} \cdot e^{j0^\circ}$; $I_2 = I - I_1 = -j2 \text{ A}$
- 3.4. $R = U / I_1 = 2,5 \Omega$
- 3.5. $|U_C| = 1 / (\omega C) \cdot |I_2| \rightarrow C = 3,18 \text{ mF}$; $U_L = U - U_C = 5 \text{ V} - (-j2 \text{ A}) / (j\omega C) = 7 \text{ V}$; $\omega L \cdot |I_2| = U_L \rightarrow L = 11,14 \text{ mH}$
- 3.6. $f_1 = 0 \text{ Hz}$, weil dann $Q = U \cdot I_2 = 0 \text{ var}$ ist $\rightarrow S_{min} = P = 10 \text{ W}$
- 3.7. Dieser Unterpunkt wurde gestrichen!

- 4.1. $C(x) = 2\pi \epsilon / \ln(R_a/R_i) \cdot x$; $I = 30 \text{ cm}$
- 4.2. $Q_0 = C_0 \cdot U_0 = 5 \text{ nC}$; $W_0 = 0,5 \cdot C_0 \cdot U_0^2 = 2,5 \cdot 10^{-7} \text{ J}$
- 4.3. $E_{max} = 59,4 \text{ V/mm}$, unmittelbar über der Innenelektrode bei $r = R_i = 5 \text{ mm}$

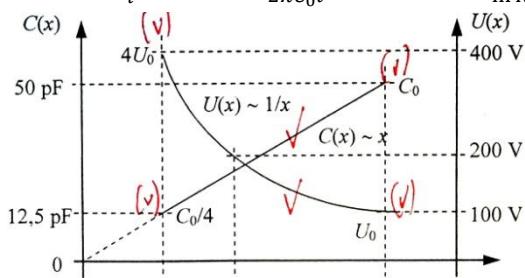
- 4.4. $U(r) = \int_{R_i}^r E(r) dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} [\ln r]_{R_i}^r = U_0 \frac{\ln r/R_i}{\ln R_a/R_i}$; $U(r_0) = 54,2 \text{ V}$



- 4.5. $U_0 = \epsilon_r, \text{Luft} / \epsilon_r, \text{Öl} \cdot U_0 = 25 \text{ V}$

Wintersemester 2011/12

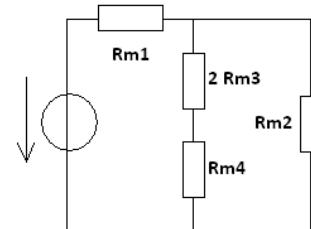- 1.1. $R_{m1} = 1,09 \cdot 10^7 \text{ H}^{-1}$; $R_{m2} = 6,24 \cdot 10^6 \text{ H}^{-1}$;
 $R_{m3} = 3,11 \cdot 10^6 \text{ H}^{-1}$; $R_{m4} = 3,12 \cdot 10^4 \text{ H}^{-1}$
- 1.2. $N \cdot I = R_{mges} \cdot \varphi_1$; $R_{mges} = R_{m1} + R_{m2} // (2 R_{m3} + R_{m4})$; $\varphi_1 = 2,86 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$
- 1.3. $R_{m4}^* = 1,87 \cdot 10^7 \text{ H}^{-1}$; $R_{mges}^* = 1,59 \cdot 10^7 \text{ H}^{-1}$; $\varphi_1^* = 2,52 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}$
- 1.4. $R_{m2} \cdot \varphi_2 = (R_{m4}^* + 2 R_{m3}) \cdot \varphi_4 = R_{m2} \cdot (\varphi_1^* - \varphi_4)$; $\varphi_4 = 0,2$; $\varphi_1^* = 5,04 \cdot 10^{-7} \text{ Vs}$



2.1. $u(t) = u_{LR}(t) + U_0$; $u_{LR}(t) = u(t) - 10 \text{ V}$

2.2. $i(t) = u_{ein}/R \cdot (1 - e^{-t \cdot R/L})$

2.4. $i(6 \mu\text{s}) = 5,24 \text{ A}$; $i(30 \mu\text{s}) = 1,99 \text{ A}$

2.5. ...steigt weiter an für $t > 6 \mu\text{s}$

2.6. ...erreicht einen höheren Wert bei $t = 6 \mu\text{s}$

3.1. $I_{ges} = \underline{U}_E / Z_{ges} = \underline{U}_E / (R_1 + j\omega L_1 + 1/(j\omega C_1))$


3.2. $\underline{U}_A = Z_{C1} \cdot I_{ges} = 1/(j\omega C_1) \cdot \underline{U}_E / (R_1 + j\omega L_1 + 1/(j\omega C_1))$

3.3. $\underline{U}_E = 7,07 \text{ V} \cdot e^{j90^\circ} = j7,07 \text{ V}$

3.4. $\omega = 157,1 \text{ s}^{-1}$; $\underline{U}_A = 7,06 \text{ V} e^{j85,5^\circ}$

3.5. $\underline{U}_A = 0,283 \text{ V} e^{-j71,6^\circ}$

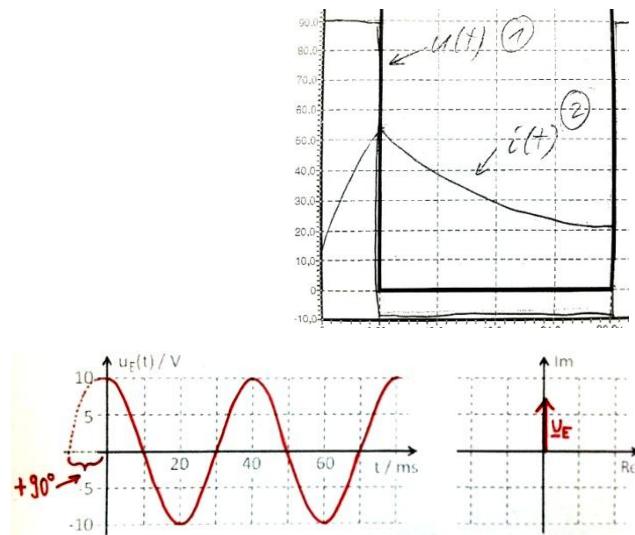3.6. Tiefe Frequenzen können fast ungehindert passieren (3.4.), hohe Frequenzen werden stark gedämpft (siehe 3.5.)



3.7. Kleine Frequenz → Impedanz von C_1 sehr groß, hohe Frequenz → Impedanz von L_1 sehr groß

3.8. $Z_{L1} + Z_{C1} = 0$; $\omega L_1 = 1/(\omega C_1)$; $f = 503 \text{ Hz}$; $Q_0 = 0 \text{ var}$, weil hier kein Blindwiderstand existiert.

4.1. 8 mal (110 Zellen in Reihe) parallel → insgesamt 880 Zellen

4.2. $1/R_{i0} = 8 \cdot 1/(110 \cdot R_{iA})$; $R_{i0} = 2,75 \Omega$

4.3. $P_L = U_Z^2 / R$; $R = 3,2 \Omega$

4.4. $U_Z / U_{0A} = R / (R + R_{iA})$; $U_Z = 383,06 \text{ V}$

4.5. $P_A = (U_{0A} - U_Z)^2 / R_{iA} = 2,865 \text{ kW}$

4.6. $P_L = U_Z \cdot I$; $I = 125 \text{ A}$; $I = Q_A / t$; $t = 0,192 \text{ h}$

4.7. $U_{0A} = (R_{iA} + R_{iB}) \cdot I_A + U_{0B}$; $I_A = -33,33 \text{ A}$

$U_Z = U_{0A} - R_{iA} \cdot I_A = 413,67 \text{ V}$

