

**Aufgabe 1**

1.1  $E = \frac{U}{d} = \frac{6 \text{ kV}}{0,01 \text{ m}} = 600 \frac{\text{kV}}{\text{m}}$

1.2  $A = \frac{C_0 d}{\epsilon_0} = \frac{6 \cdot 10^{-11} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot 0,01 \text{ m}}{8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}} = 0,068 \text{ m}^2$

1.3.1  $C_L = \frac{\epsilon_0 A}{d/2} = 2 C_0$      $C_G = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d/2} = 10 C_0$      $C = \frac{C_L \cdot C_G}{C_L + C_G} = \frac{2 C_0 \cdot 10 C_0}{12 C_0} = \frac{5}{3} C_0 = 100 \text{ pF}$

1.3.2  $E_G = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{CU}{C_0 \epsilon_r d} = \frac{100 \text{ pF} \cdot 6 \text{ kV}}{60 \text{ pF} \cdot 5 \cdot 0,01 \text{ m}} = 200 \frac{\text{kV}}{\text{m}}$

1.4.1  $C = 100 \text{ pF}$

1.4.2  $U = \frac{Q}{C} = \frac{3,6 \cdot 10^{-7} \text{ As}}{10^{-10} \frac{\text{As}}{\text{V}}} = 3,6 \text{ kV}$



1.4.3  $E_G = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{C_0 \epsilon_r d} = \frac{3,6 \cdot 10^{-7} \text{ As}}{6 \cdot 10^{-11} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot 5 \cdot 0,01 \text{ m}} = 120 \frac{\text{kV}}{\text{m}}$

**Aufgabe 2**

2.1  $T = 1/f = 20 \text{ ms}$      $\hat{U} = \sqrt{2} U_{\text{eff}} = 7,07 \text{ V}$

2.2  $\underline{I}_E = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} (\cos \varphi_i + j \sin \varphi_i) = (4 - j3) \text{ A}$

$u(t)$  in V,  $i(t)$  in A

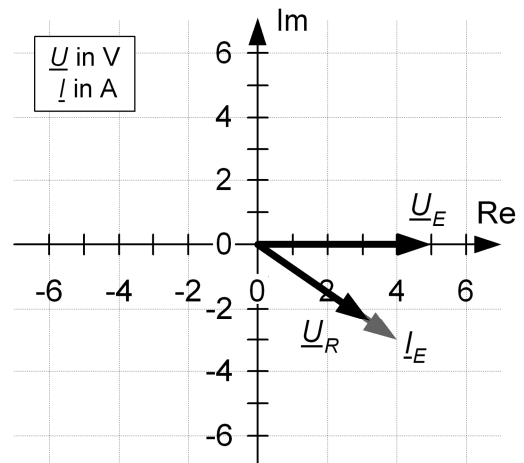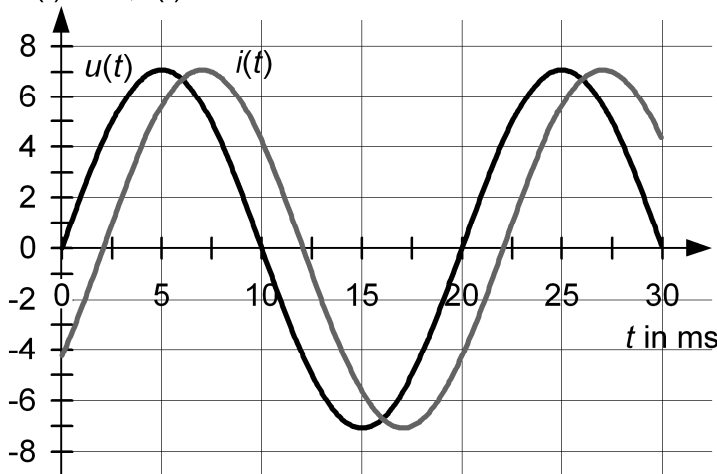

2.3  $\underline{S} = \underline{U}_E \underline{I}_E^* = 5 \text{ V} \cdot (4 + j3) \text{ A} = (20 + j15) \text{ VA}$

2.4  $R = \frac{P}{I_{\text{eff}}^2} = \frac{20 \text{ W}}{5^2 \text{ A}^2} = 0,8 \Omega$

2.5  $\underline{U}_R = R \underline{I}_E = 0,8 \Omega \cdot (4 - j3) \text{ A} = (3,2 - j2,4) \text{ V}$

2.6  $C_{\text{ges}} = C/2$      $\underline{Z}_E = R + j\omega L + \frac{2}{j\omega C}$      $\underline{H}(f) = \frac{R + j2\pi fL}{\underline{Z}_E} = \frac{R + j2\pi fL}{R + j2\pi fL + \frac{2}{j2\pi fC}}$

2.7  $H(f \rightarrow 0) = 0$ ,  $H(f \rightarrow \infty) = 1$

Signale mit niedriger Frequenz werden gesperrt,  
Signale mit hoher Frequenz können nahezu ungedämpft passieren

2.8  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_{\text{ges}}}}$      $C = \frac{2}{4\pi^2 f_0^2 L} = \frac{1}{2\pi^2 (53 \text{ Hz})^2 10 \text{ mH}} = 1,8 \text{ mF}$

### Aufgabe 3

3.1  $W_m = 0,5 L I^2$

3.2  $L = \frac{2 W_m}{I^2} = \frac{2 \cdot 3,6 \cdot 10^9 \text{ J}}{(10^4 \text{ A})^2} = 72 \text{ H}$


3.3  $L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2 \mu_0 \mu_r A}{l} = \frac{N^2 \mu_0 D_s^2}{4 D_t}$

3.4  $N = \sqrt{\frac{L 4 D_t}{\mu_0 D_s^2}} = \sqrt{\frac{72 \frac{\text{Vs}}{\text{A}} \cdot 4 \cdot 4 \text{ m}}{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 4 \text{ m}^2}} = 1,51 \cdot 10^4$

3.5  $R_m = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{D_t \pi}{\mu_0 D_s^2 \pi / 4} = \frac{4 \text{ m}}{\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 4 \text{ m}^2} = 3,18 \cdot 10^6 \text{ H}^{-1}$

$\theta = NI = 1,51 \cdot 10^4 \cdot 10^4 \text{ A} = 151 \cdot 10^6 \text{ A}$        $\Phi = \frac{\theta}{R_m} = \frac{151 \cdot 10^6 \text{ A}}{3,18 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}} = 47,6 \text{ Vs}$

3.6

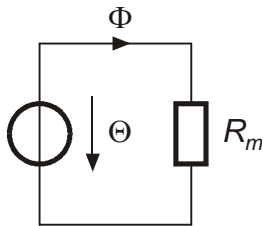

3.7  $F = \frac{\mu_0 I^2 l}{2\pi a}$


3.8  $l = D_s \pi = 6,28 \text{ m}$        $F = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \cdot 10^8 \text{ A}^2 \cdot 6,28 \text{ m}}{2\pi \cdot 0,002 \text{ m}} = 62,8 \text{ kN}$

3.9 anziehend, da parallele Stromrichtung

### Aufgabe 4

4.1  $P = UI = 25 \text{ V} \cdot 750 \text{ A} = 18,75 \text{ kW}$  ,  $P_0 = P/\eta = 20,8 \text{ kW}$  , je Phase  $P_L = 20,8 \text{ kW}/3 = 6,94 \text{ kW}$   
 $I = P_L / U = 6,94 \text{ kW} / 230 \text{ V} = 30,2 \text{ A}$  → Sicherung 32 A

4.2

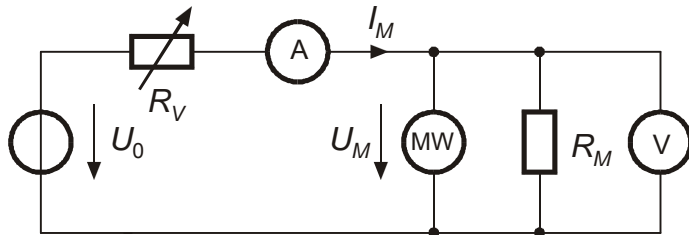

Batterie mit Spannung  $U_0 = 1,2 \text{ V}$  an Messwerk MW anschließen und mit veränderlichem Widerstand  $R_V$  auf Vollausschlag einstellen. Danach Strom  $I_M$  und Spannung  $U_M$  über dem Messwerk messen.

4.3 Widerstand und Messwerk bilden Spannungsteiler für Batteriespannung:  $U_M = U_0 - R_V I_M$

$U_M = 1,2 \text{ V} - 70 \text{ k}\Omega \cdot 10 \mu\text{A} = 0,5 \text{ V}$  bei Vollausschlag des Messwerks

$R_M = U_M / I_M = 0,5 \text{ V} / 10 \mu\text{A} = 50 \text{ k}\Omega$

4.4 Vorwiderstand einbauen, so dass bei  $U_{max} = 25 \text{ V}$  ein Strom von  $I_M = 10 \mu\text{A}$  durch Vorwiderstand und Messwerk fließt:

$R_V = \left(\frac{25 \text{ V}}{0,5 \text{ V}} - 1\right) \cdot 50 \text{ k}\Omega = 49 \cdot 50 \text{ k}\Omega = 2,45 \text{ M}\Omega$

4.5 Shunt in den Schweißstromkreis einbauen und Messwerk parallel dazu schalten.


Erforderlicher Spannungsabfall am Shunt  $U_M = 0,5 \text{ V}$  bei  $I_{max} = 750 \text{ A}$ :

$R_S = \frac{U_M}{I_{max}} = \frac{0,5 \text{ V}}{750 \text{ A}} = 0,67 \text{ m}\Omega$

entspricht  $L_K = R_S A \kappa = 0,67 \text{ m}\Omega \cdot 100 \text{ mm}^2 \cdot 2 \frac{\text{m}}{\Omega \text{ mm}^2} = 13,3 \text{ cm}$  Konstantan-Stange

Aufgabe 1

1.1

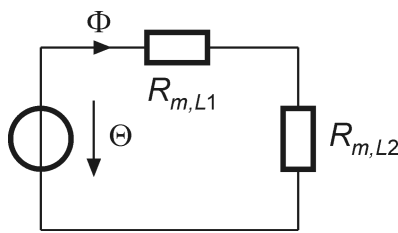

1.2  $R_{m1,offen} = \frac{l_{1,offen}}{\mu_0 A_1} = 15,9 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs}$

1.3  $\frac{R_{m1,offen}}{R_{m2,offen}} = \frac{l_{1,offen} A_2}{l_{2,offen} A_1} = \frac{2 \text{ mm} \cdot 0,5 \text{ cm}^2}{0,5 \text{ mm} \cdot 1 \text{ cm}^2} = 2$

1.4  $B = \sqrt{\frac{2\mu_0 F}{A}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am} \cdot 5 \text{ N}}{1 \text{ cm}^2}} = 0,35 \text{ T}$        $\Phi = BA = 0,35 \frac{Vs}{m^2} \cdot 1 \text{ cm}^2 = 35 \mu\text{Wb}$

1.5  $I_{offen} = \frac{R_{m,offen} \Phi}{N} = \frac{24 \cdot 10^6 \frac{A}{Vs} \cdot 35 \cdot 10^{-6} \text{ Vs}}{500} = 1,7 \text{ A}$

1.6 gleiche Kraft  $F$  erfordert gleiche Flussdichte  $B$  und somit gleichen Fluss  $\Phi$  im Luftspalt

$\frac{I_{offen} N}{I_{zu} N} = \frac{R_{m,offen} \Phi}{R_{m,zu} \Phi} = \frac{R_{m,offen}}{R_{m,zu}} \rightarrow I_{zu} = \frac{I_{offen} R_{m,zu}}{R_{m,offen}} = \frac{1,7 \text{ A}}{10} = 0,17 \text{ A}$



1.7  $P_{zu} = I_{offen}^2 R = 0,17^2 \text{ A}^2 \cdot 6 \Omega = 0,17 \text{ W}$

1.8  $\frac{P_{offen}}{P_{zu}} = \frac{I_{offen}^2}{I_{zu}^2} = \left(\frac{1,7 \text{ A}}{0,17 \text{ A}}\right)^2 = 100$

Aufgabe 2

2.1  $I_e = \frac{S^*}{U_e} = \frac{(20 + j15) \text{ VA}}{5 \text{ V}} = (4 + j3) \text{ A}$

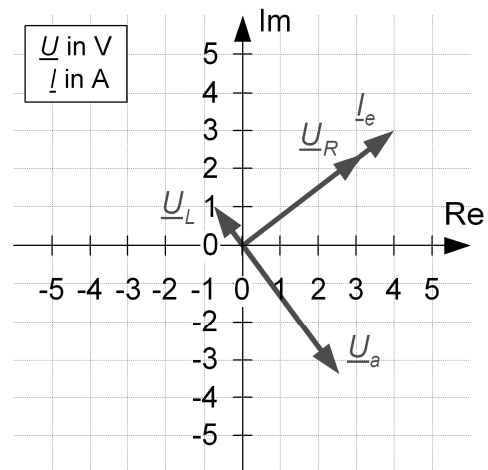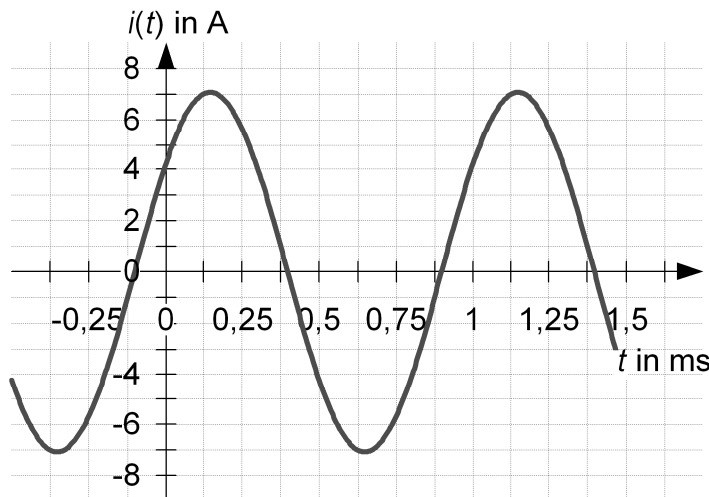2.2  $T = 1/f = 1 \text{ ms}$        $I_e = \sqrt{4^2 + 3^2} \text{ A} = 5 \text{ A}$        $\hat{I}_e = \sqrt{2} \cdot 5 \text{ A} = 7,1 \text{ A}$        $\varphi_i = \arctan \frac{3 \text{ A}}{4 \text{ A}} = 37^\circ$



2.3  $\underline{U}_R = R I_e = 0,8 \Omega \cdot (4 + j3) \text{ A} = (3,2 + j2,4) \text{ V}$        $\underline{U}_L = j\omega L \cdot I_e = j0,25 \Omega \cdot (4 + j3) \text{ A} = (-0,75 + j) \text{ V}$   
 $\underline{U}_a = \underline{U}_C = \underline{U}_e - \underline{U}_R - \underline{U}_L = (2,55 - j3,4) \text{ V}$


2.4  $I_C = I_e = 5 \text{ A}$        $U_C = \sqrt{2,55^2 + 3,4^2} \text{ V} = 4,25 \text{ V}$        $C = \frac{I_C}{\omega U_C} = \frac{5 \text{ A}}{2\pi \cdot 1 \text{ kHz} \cdot 4,25 \text{ V}} = 0,19 \text{ mF}$

2.5  $f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{4 \cdot 10^{-5} \frac{Vs}{A} \cdot 1,9 \cdot 10^{-3} \frac{As}{V}}} = 1,8 \text{ kHz}$


2.6  $U_{a,DC} = R_a / (R + R_a) \cdot U_e = 0,5 U_e$        $U_{a,\infty} = 0$        $U_{a,DC} = U_{e,DC}$  für  $R \ll R_a$

**Aufgabe 3**

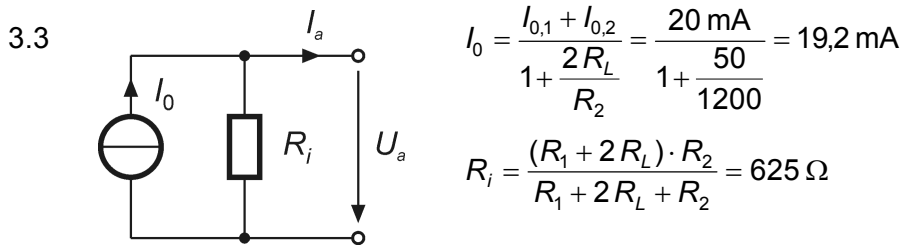3.1  $A = \frac{\rho l}{R} = \frac{0,018 \mu\Omega \cdot m \cdot 200 m}{25 \Omega} = 0,14 \text{ mm}^2$       3.2  $R_1 = \frac{U_e}{I_{0,1} + I_{0,2}} = \frac{24 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 1,2 \text{ k}\Omega$



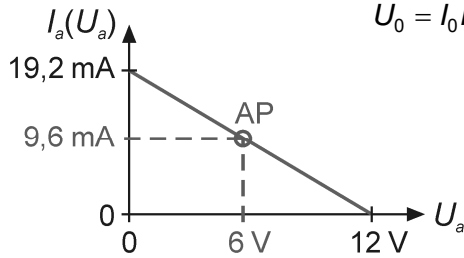3.4  $U_0 = I_0 R_i = 19,2 \text{ mA} \cdot 625 \Omega = 12 \text{ V}$



3.5  $R_a = R_i = 625 \Omega$        $I_a = \frac{I_0}{2} = 9,6 \text{ mA}$        $P_{a,max} = \frac{U_0^2}{4R_a} = 57,6 \text{ mW}$

3.6  $\frac{1}{5} \frac{U_0}{2} \leq U_a \leq \frac{U_0}{2} \rightarrow 1,2 \text{ V} \leq U_a \leq 6 \text{ V}$

3.7  $R_1 \rightarrow \infty$ , da  $R_a$  in diesem Fall über eingepprägten Konstantstrom gespeist

**Aufgabe 4**

4.1  $U_0 = I_0 R_1 = 70 \text{ V}$


4.2  $\tau_1 = R_1 C = 7 \text{ ms}$        $u_C(3 \text{ ms}) = U_0 (1 - e^{-3 \text{ ms}/\tau_1}) = 70 \text{ V} \cdot (1 - e^{-3/7}) = 24,4 \text{ V}$

4.3  $R = 60 \Omega$   
 $\tau_2 = RC = 0,42 \text{ ms}$

$I_0 = \frac{U_0}{R} = 1,16 \text{ A}$

$i(t) = -1,16 \text{ A} \cdot e^{-(t-t_b)/0,42 \text{ ms}}$

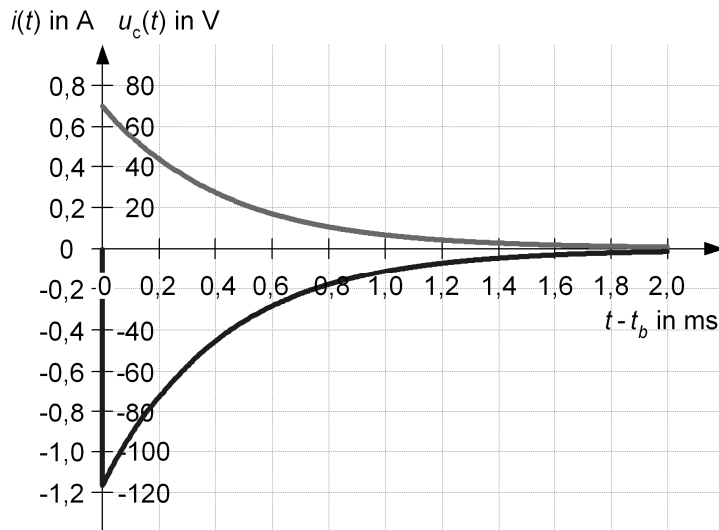$u_C(t) = 70 \text{ V} \cdot e^{-(t-t_b)/0,42 \text{ ms}}$



4.4  $u_C(t_b + 0,1 \text{ ms}) = 70 \text{ V} \cdot e^{-0,1 \text{ ms}/0,42 \text{ ms}} = 55 \text{ V}$

$Q_{ab} = Q(0 \text{ ms}) - Q(0,1 \text{ ms}) = 7 \mu\text{F} \cdot (70 \text{ V} - u_C(0,1 \text{ ms})) = 490 \mu\text{C} - 385 \mu\text{C} = 105 \mu\text{C}$

4.5  $R_3 = 0 \Omega$

4.6  $\tau = R_4 C = 70 \mu\text{s}$

$u_C(t_b + t_c) = 70 \text{ V} \cdot e^{-t_c/70 \mu\text{s}} = 55 \text{ V} \rightarrow t_c = -\ln \frac{55 \text{ V}}{70 \text{ V}} \cdot 70 \mu\text{s} = 16 \mu\text{s}$